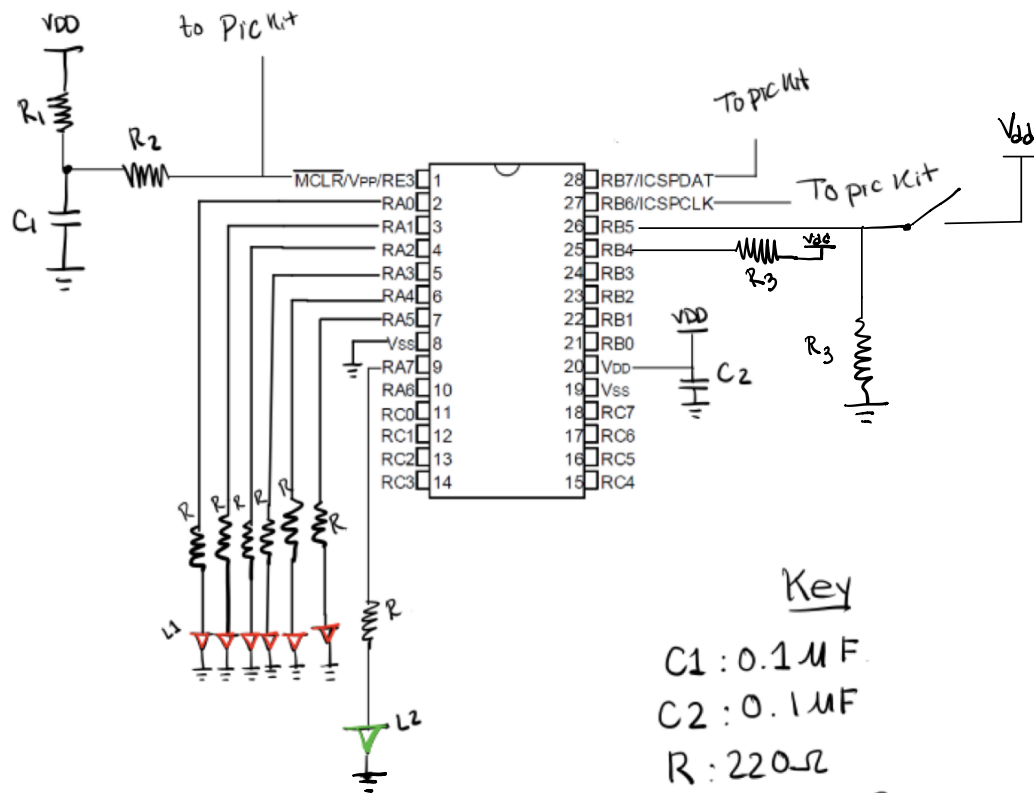


# Circuit Schematic

Jarimugs  
30087167




## Key


- $C_1$ :  $0.1 \mu F$
- $C_2$ :  $0.1 \mu F$
- $R$ :  $220 \Omega$
- $R_1$ :  $10 k\Omega$
- $R_2$ :  $100 \Omega$
- $L_1$ : Red Led
- $L_2$ : Green Led
- $R_3$ :  $100 k\Omega$

# Program Design Part 1


GpioSetup

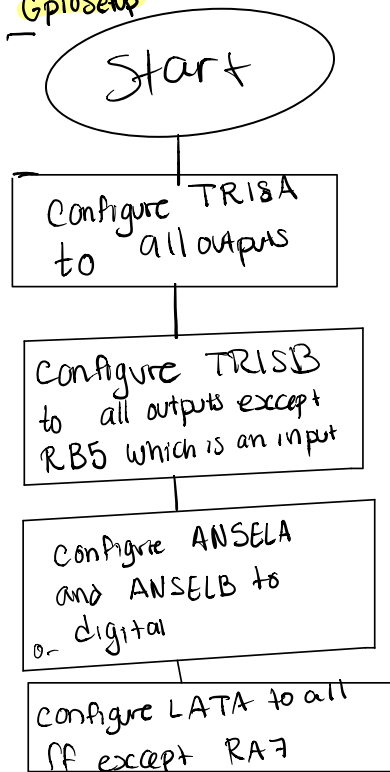

MkrApp Run

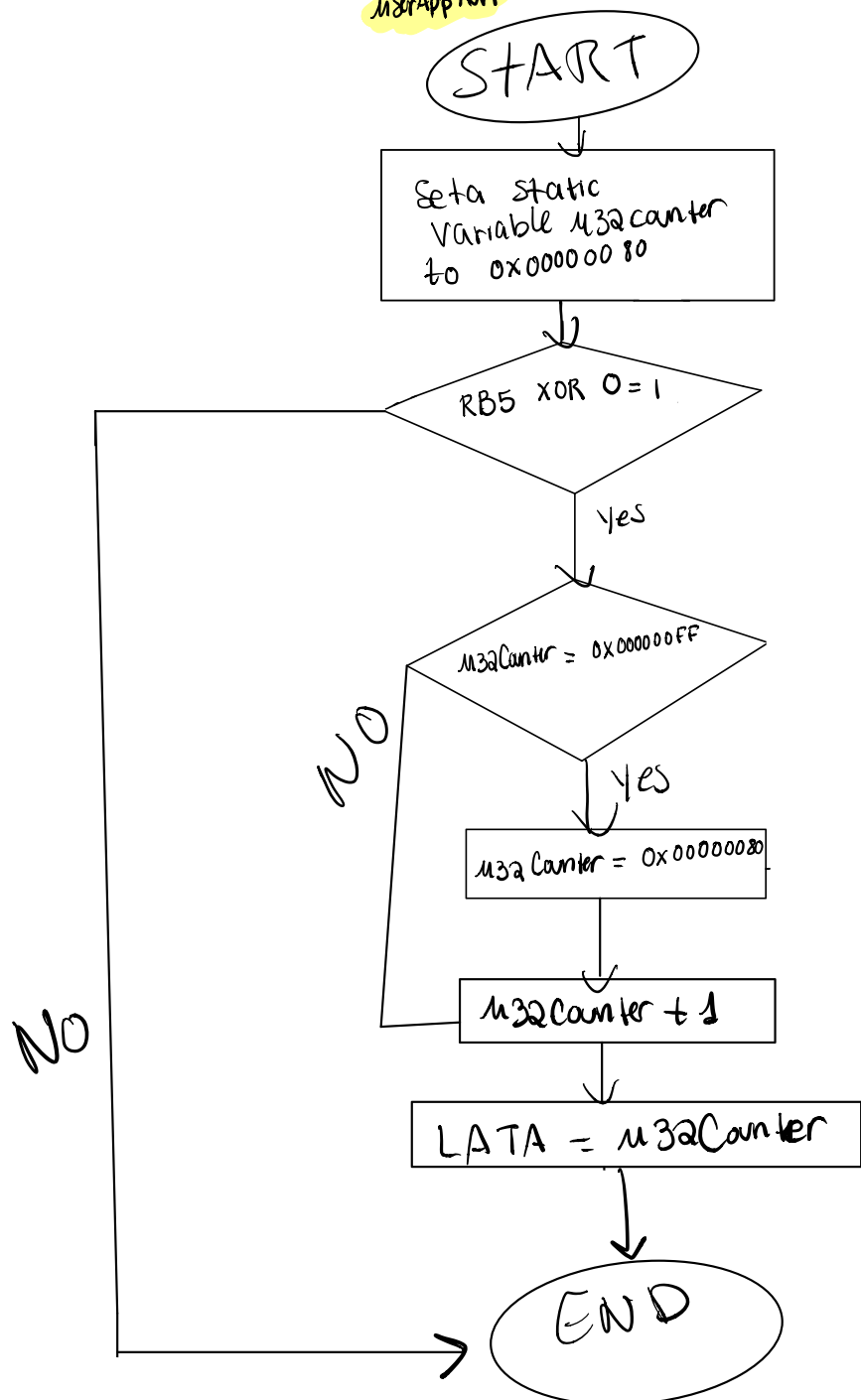

## Program Design Part 2

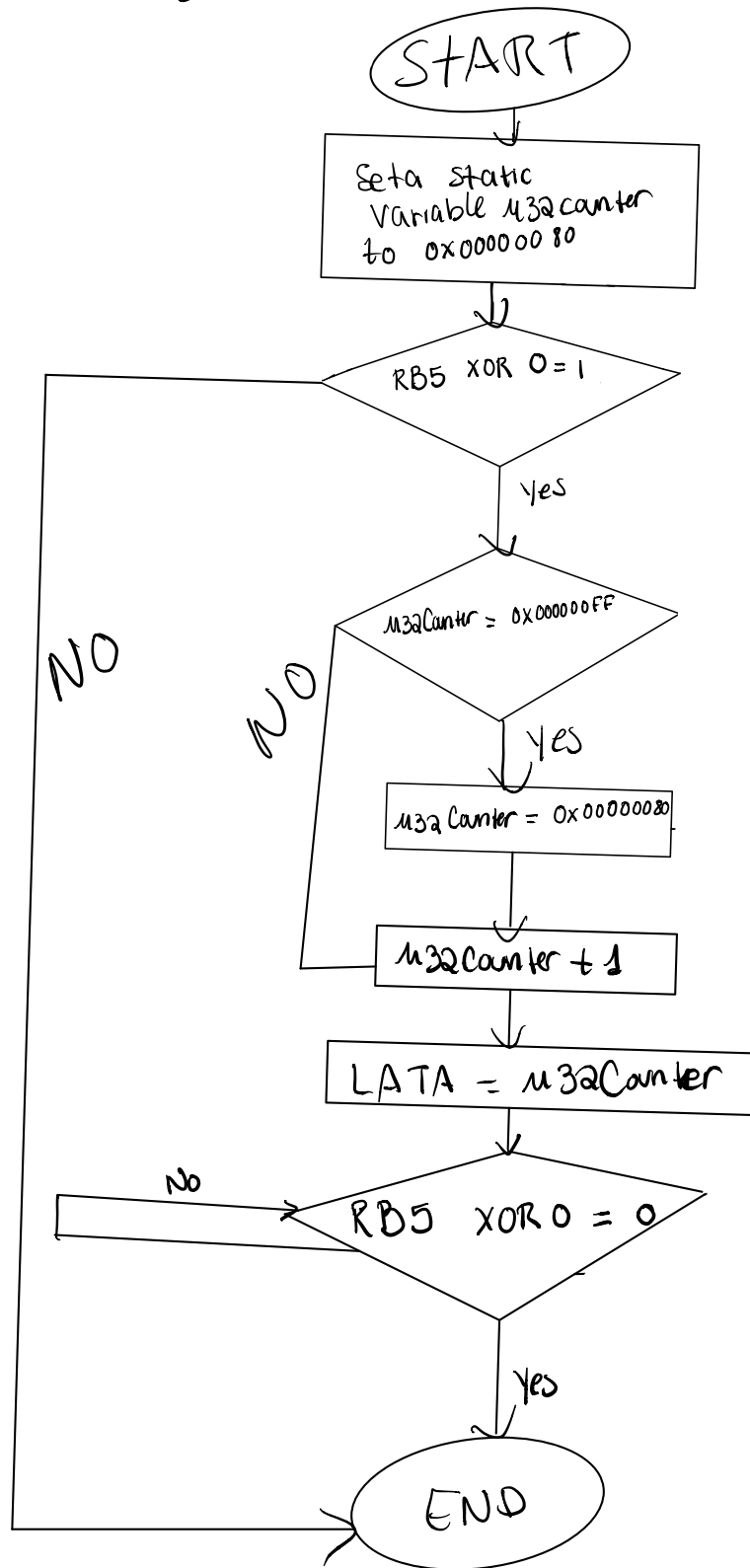

Hardware

