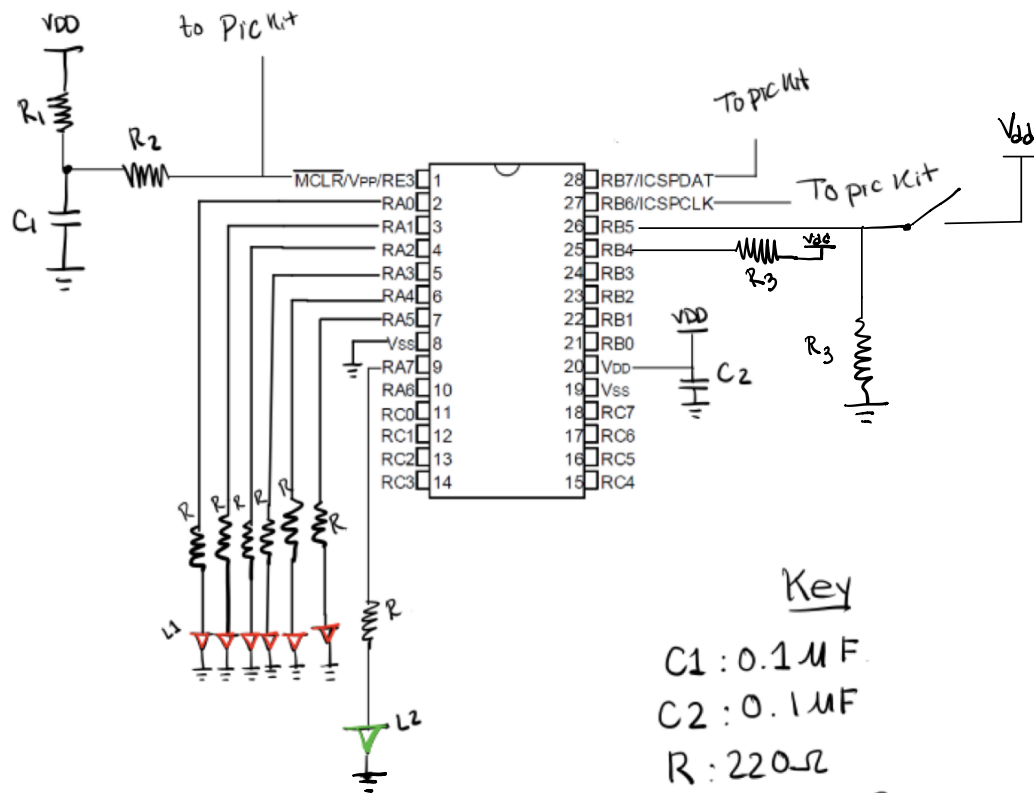


Circuit Schematic

Jarlinmugo
30087167




Key


- C_1 : 0.1 μ F
- C_2 : 0.1 μ F
- R : 220 Ω
- R_1 = 10 K Ω
- R_2 : 100 Ω
- L_1 : Red Led
- L_2 : Green Led
- R_3 = 100 K Ω

Program Design Part 1


GpioSetup

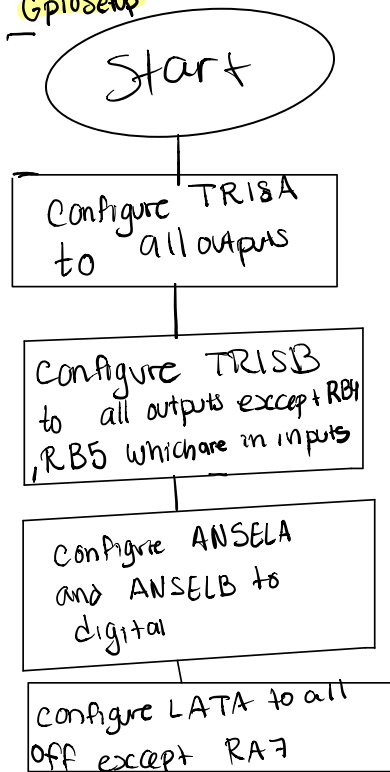

M8rApp Run

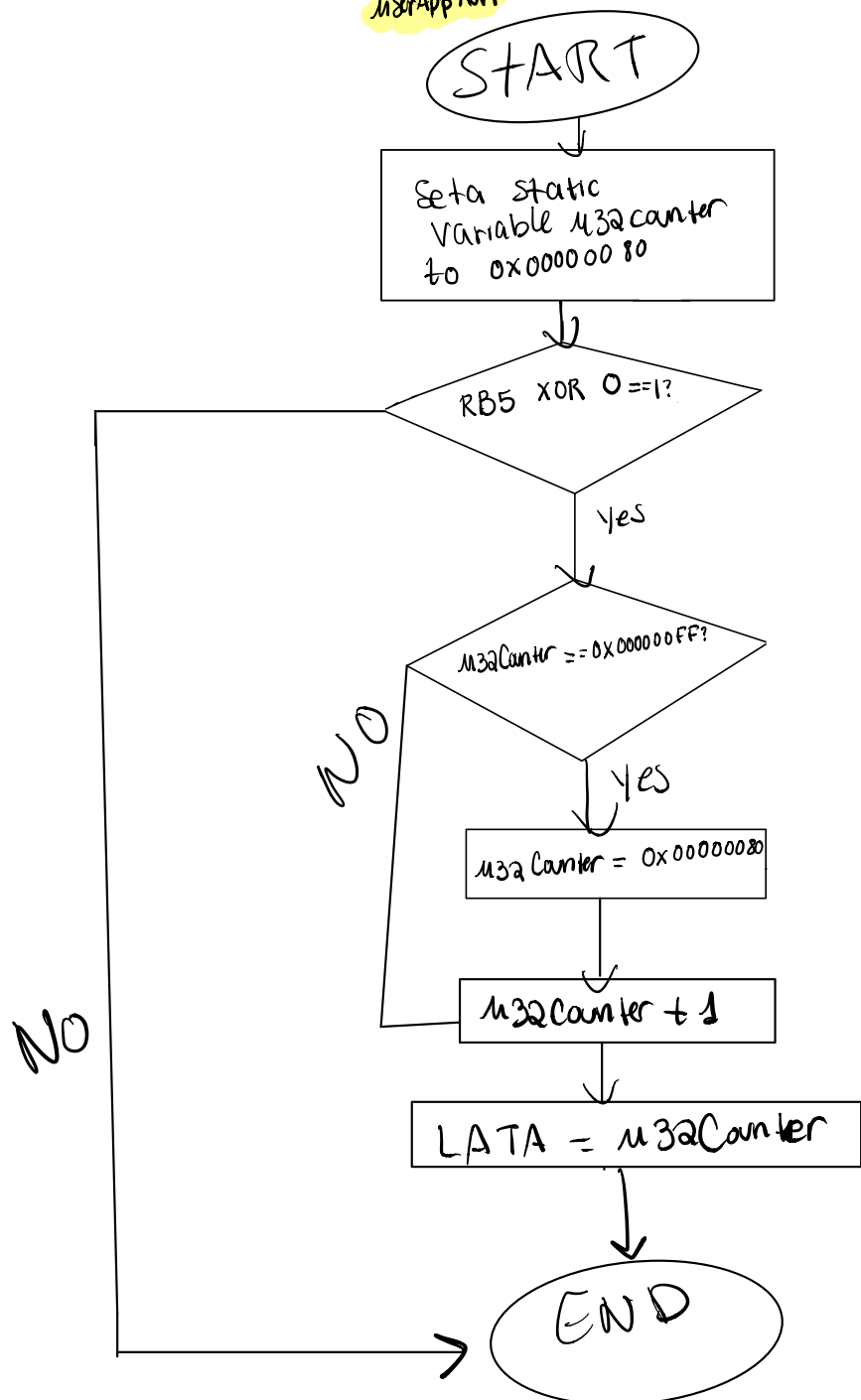

Program Design Part 2

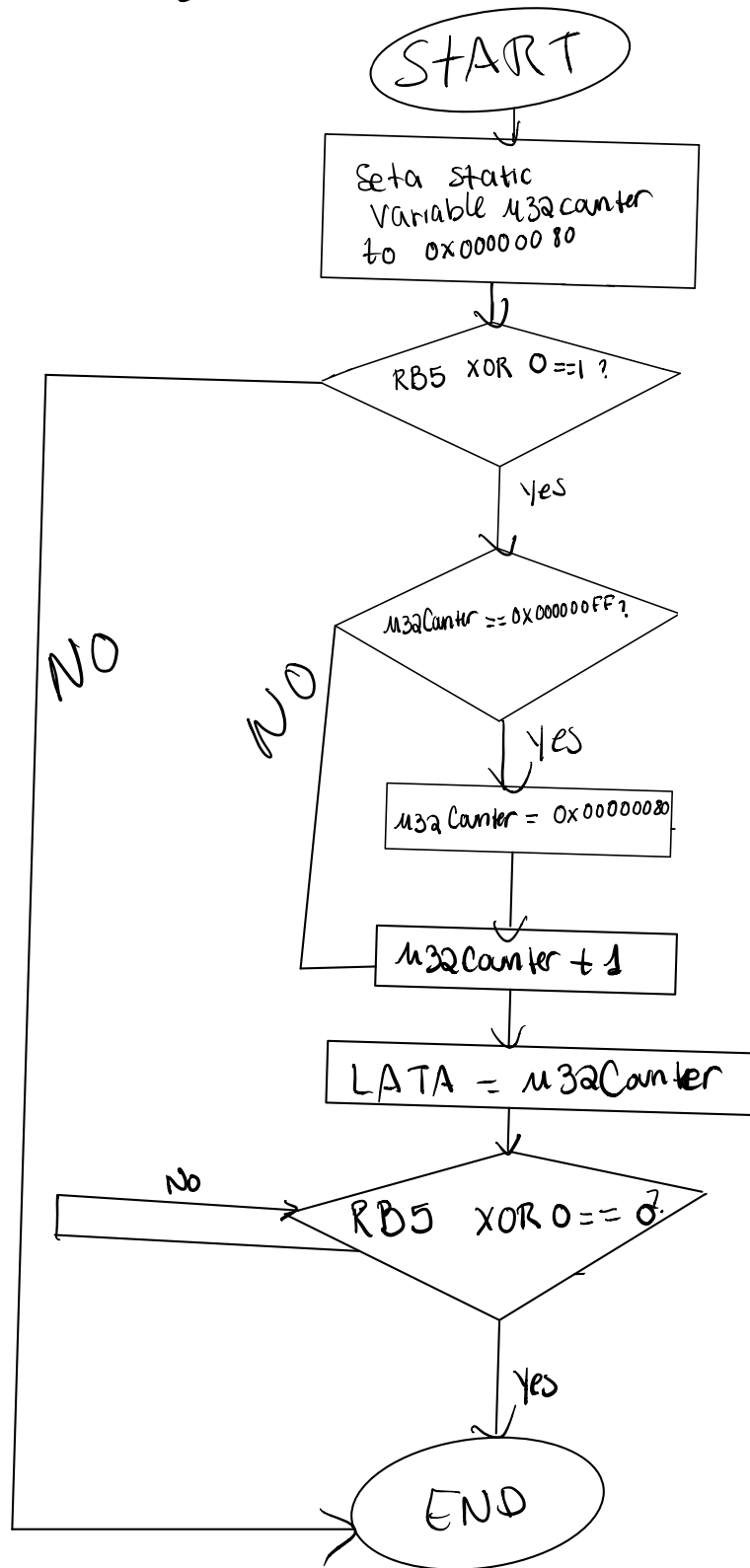

Hardware

